
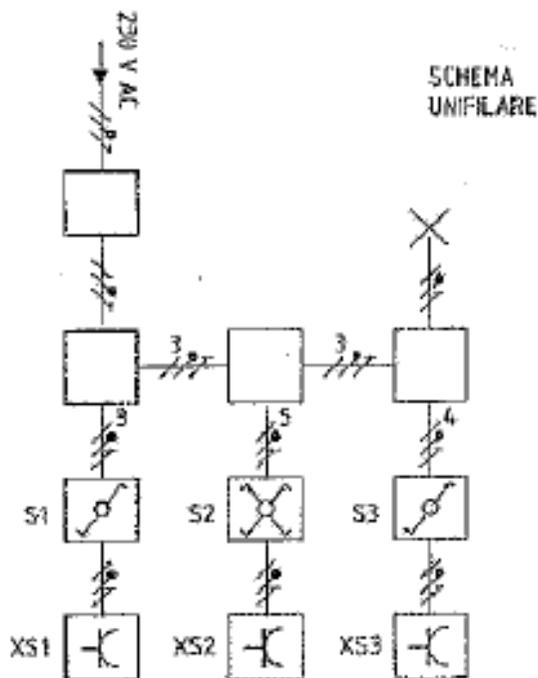


PROVA PRATICA GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”


Nella tavola sono riportati gli schemi funzionali dei seguenti impianti:

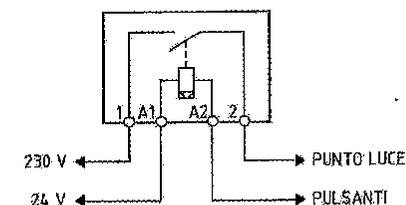- A. comando da tre posti di un punto luce; completano il circuito tre punti presa (una da 16A, una da 10A ed una bipresa 10/16A) collegati, a propria scelta, in derivazione sulla linea alimentante;
- B. comando da tre posti di un punto luce tramite relè interruttore (il relè impiegato è del tipo a impulsi denominato anche ciclico o passo-passo vedasi figura a lato).

PARTICOLARE MORSETTI RELE' (Marca FINDER)



Impianto A

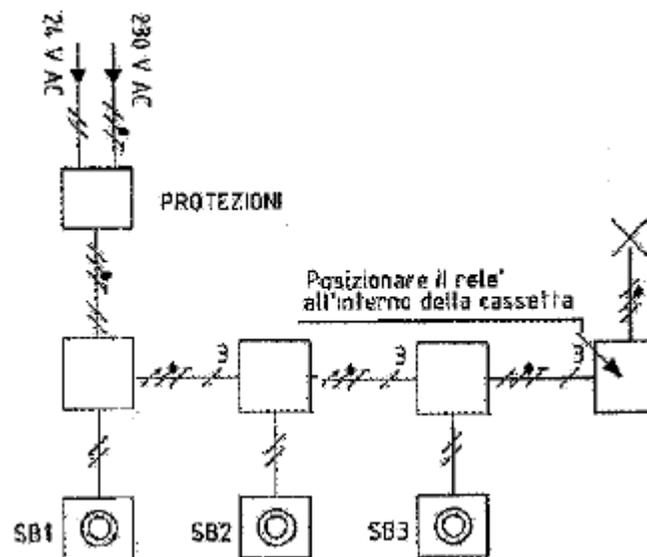

Impianto B

N.° candidato _____
Vicenza, ____/____/2019

Il candidato, sul pannello assegnato, disponga i frutti nelle scatole ed esegua i collegamenti rispettando la normativa CEI vigente.